
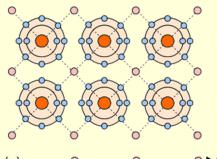


### 電流

#### 電気を通す物質と自由電子

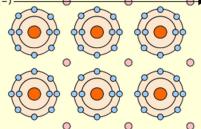

金属の原子は金 属結合という特別な 結合をしていて、間 に自由電子を持って いる。



金属に電場(電界) を与えると、一の電気 を持つ自由電子は+ の方へ引かれて動く。

このように自由電子が動きやすい物質を導体、動きにくい物質を不導体(絶縁体)、中間的な性質の物質を半導体とい

う。


実際の自由 電子の動き

#### 自由電子の動きと電流の関係

電気の流れが発見されたときは、その正体がわからなかったので、+の電気が+極から-極に流れていると考えられていました。ところが、本当は-の電気をもつ自由電子の流れだというのが後ほど発見されました。そこで、改めて自由電子の流れとは逆向きの流れを電流I[A]とし、ある場所を時間t[s]に流れる電気量q[C]から、


電流  $I[A] = \frac{$ 電気量 q[C] 時間 t[s]

としました。

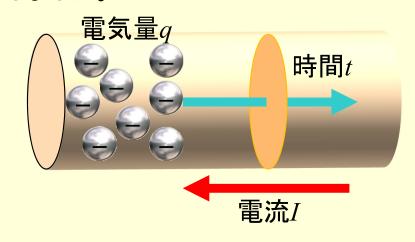

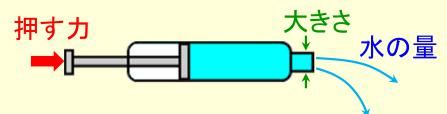
# 水の流れと電流


水鉄砲は後ろのピストンを押すと、先の出口から水が出る。この押す力、出口の大きさ、水の量の関係を考えると、




押す力を大きくすると、

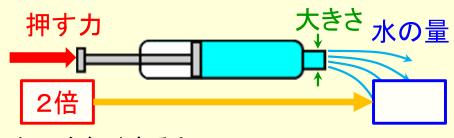


・出口を細くすると、

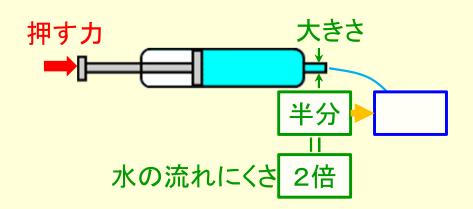

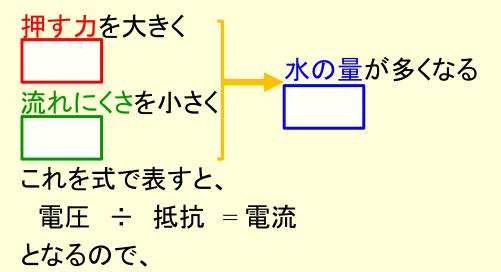


#### 電圧V[V] =電流 $I[A] \times 抵抗<math>R[\Omega]$

となる。これをオームの法則という。

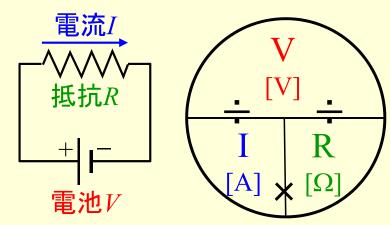

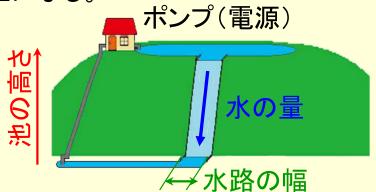
# 水の流れと電圧・電流・抵抗

電気回路の中の電圧(押す力)、電流 (水の量)、抵抗(通りにくさ)の関係は、 下の図のような、池の高さ、水の流れ、 水路の幅(ただし、抵抗とは逆)に置き換 えて考えることが多い。このように考える と、水を持ち上げるポンプが電源をさす ことになる。




これを模式的に表すと、

#### 押す力(電圧)

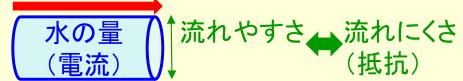

押す力(電圧)×流れやすさ=水の量(電流) 押す力(電圧)=水の量(電流)×流れにくさ(抵抗)


実際の回路で考えると、

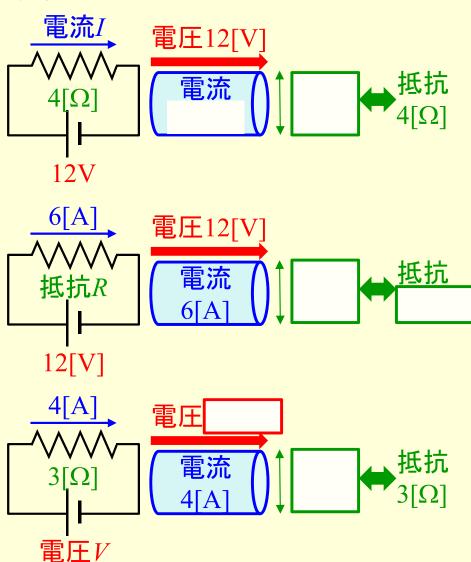

# 複数の抵抗のある回路(直列回路)

電圧

2つの抵抗が図のようにつながっている回路を考えてみる。

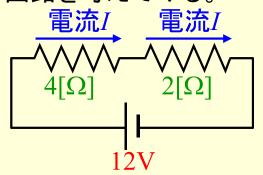


池の高さ

このように1本の電流の流れで出来ている回路を直列回路といいます。

≠水路の幅

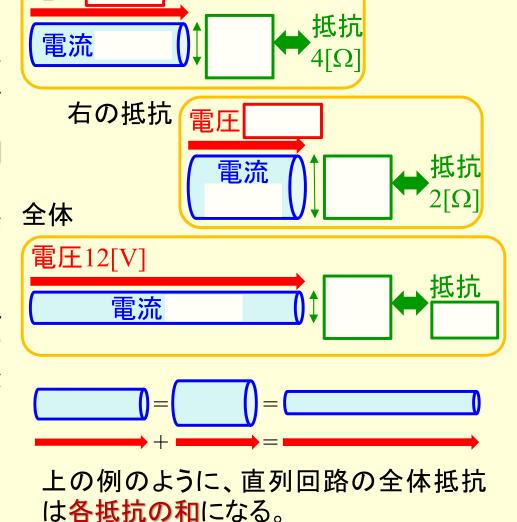
池の絵に例えると、太さの変わる水路となる。もし上と下の水路で水の量が変化すると、水があふれたり足りなくなったりしてしまう。つまり、上の水路と下の水路の水の量(電流)は必ず同じになる。また、高さ(電圧)はそれぞれの合計になる。ポンプ(電源)



左の抵抗

# 複数の抵抗のある回路(並列回路)


2つの抵抗が図のようにつながっている回路を考えてみる。

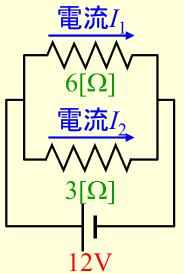


このように複数の電流 の流れで出来ている回 路を並列回路といいま す。

池の絵に例えると、太 さの異なる水路が並ん でいます。どちらも同じ 池から水が流れるので、

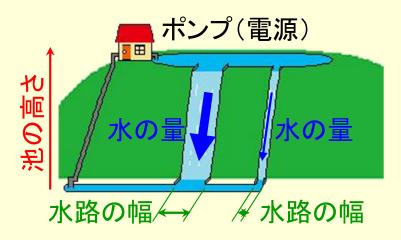池の高さ(電圧)は同じになる。また、全体の水の量(電流)はそれぞれの水路を流れる水の量の合計になる。




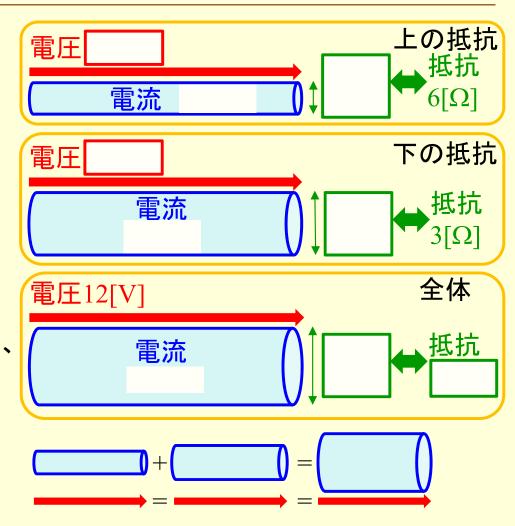

上の例のように、並列回路の全体の流れやすさは、各抵抗の流れやすさの和になる。全体抵抗は全体の流れやすさの逆で求めれば良い。
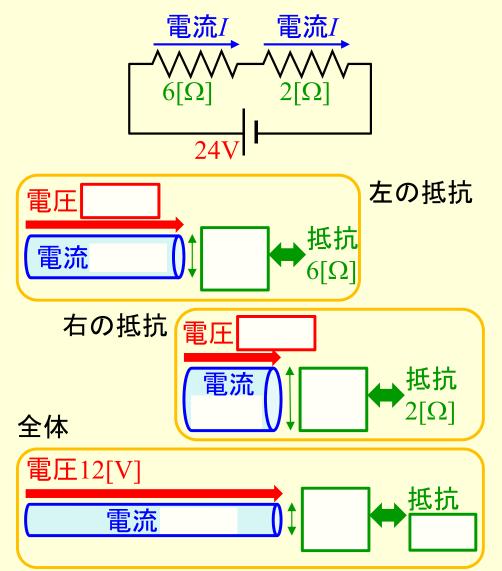
# 練習問題(1)

図の回路について、それぞれの抵抗で の電流、電圧、および全体の電流と抵抗 を求めなさい。



# 練習問題(2)

図の回路について、それぞれの抵抗での電流、 電圧、および全体の電流 流と抵抗を求めなさい。


電流

電流


電流

電圧

電圧12[V]

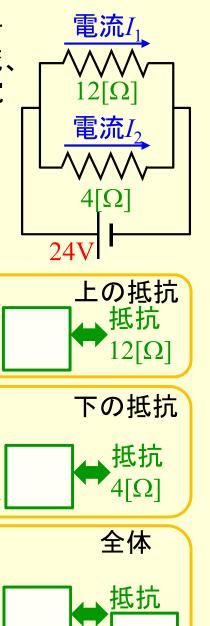


### 応用問題

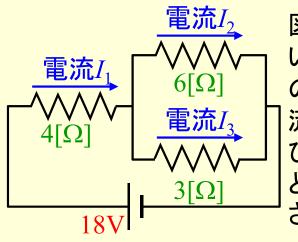


図の回路について、それぞれの抵抗で、おで、おでの抵抗でのおった。全体のおうでは抗を求めない。

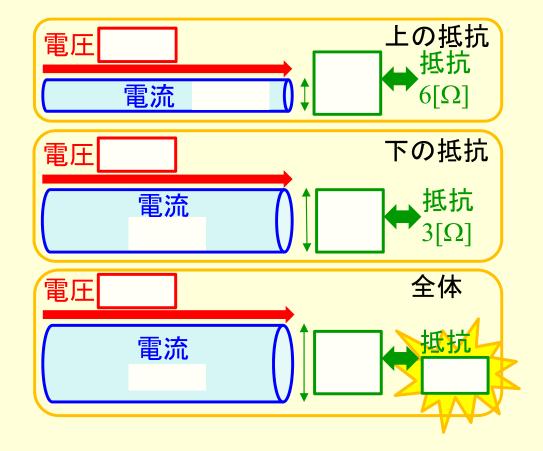直列回路の中に並列回路が入っていると考えられるので、まずは並列回路から考える。このとき、(仮の)電圧を2つの抵抗を掛けた値にすると計算しやすい。





### 応用問題

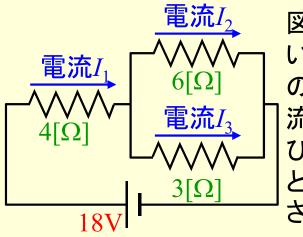


図の回路につれて、それぞれの抵抗で、記にない、電圧、記をはがまます。

すると左の回路は下のようになるので、

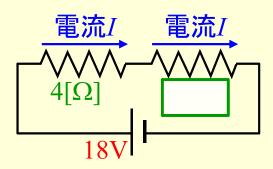


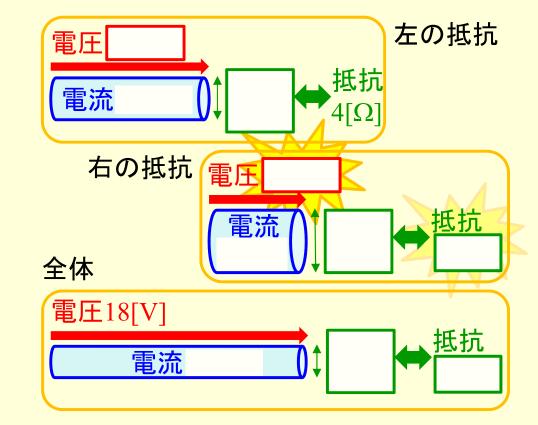

### 応用問題

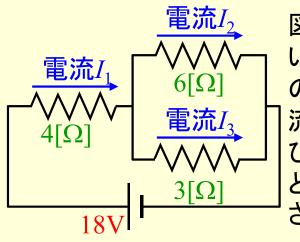

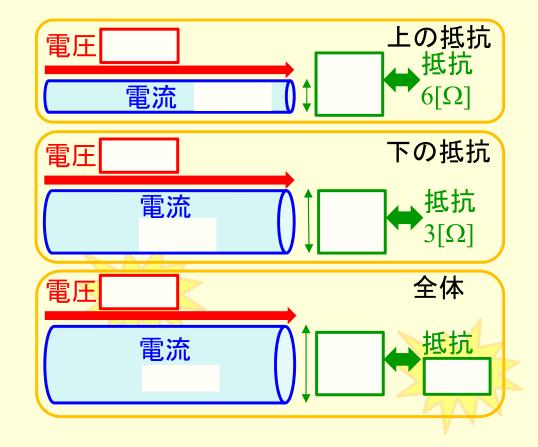もう一度、最初の並列回路に戻って、正 しい電圧で計算し直す。このとき、全体 の抵抗は最初の計算と同じ値になる。



### 電力

電流[A]:1[s]あたりの電力量⇒[C/s]

電圧[V]:1[C]あたりの仕事⇒[J/C]

これらを掛け合わせると、電気が1[s]あたりどれくらいの仕事が出来るかを表すことが出来る。これを<mark>電力</mark>といい、単位には[W(ワット)](=[J/s])を用いる。

#### 電力*V*[W] = 電流*I*[A]×電圧*V*[V]


電力[W]に時間[s]を掛ければ、電気が どれ位の仕事をしたのかが分かる。これ を**電力量**といい、電気料金はこれをもと に、1[h(時間)]あたりの仕事から電気料 金を決めている。





電気がした仕事はどこへ?

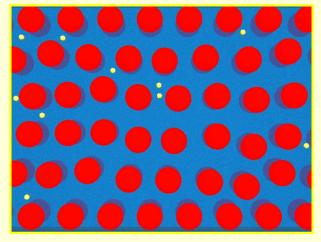電圧によって電荷が動くことで仕事をする。モーターのように動くものがある場合はわかりやすいが、動かない電気製品の場合はどうなるだろう?



自由電子が移動して原子核に当たることで、原子核も振動する。原子核の振動が大きくなるということは、その振動の分だけ温度が上がったり(熱エネルギー)、光を出したり(光エネルギー)する。この熱のことをジュール熱という。